Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Laboratorio de Microcomputadoras

Práctica No. 3: Sistema mínimo microcontrolador PIC16F877

Profesor: Rubén Anaya García

Alumnos:

- Murrieta Villegas Alfonso
- Reza Chavarria, Sergio Gabriel
- Valdespino Mendieta Joaquín

Grupo: 4

Semestre: 2021-2

Práctica No. 3: Sistema mínimo microcontrolador PIC16F877

Objetivo

Desarrollar la habilidad de interpretación de esquemáticos. Conocer el diagrama del sistema mínimo del microcontrolador, el software de comunicación. Realizar aplicaciones con puertos paralelos en la modalidad de salida; ejecución de un programa en tiempo real.

Desarrollo

1. Revisar a detalle y en concordancia con el circuito 3.2, identificar las conexiones faltantes, discutir con sus compañeros y con su profesor(a) el impacto y función de los mismos.

Se revisó las conexiones con respecto a la fuente de alimentación de PIC16F877(A), los cuales le dan la energía para el funcionamiento. Se revisó la conexión con el cristal de cuarzo, el cual permite obtener la frecuencia requerida para la funcionalidad del Microcontrolador.

El circuito quedará de la siguiente manera:

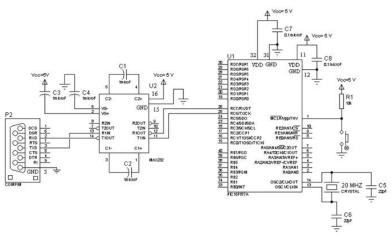


Figura 3.2 Sistema mínimo con comunicación serie.

2. Completar las conexiones faltantes, utilizando jumpers; cerciorar el alambrado correcto.

3. Una vez resueltos las actividades anteriores, identificar la terminal PB0 del puerto B, realizar la conexión con la salida de una resistencia y un led.

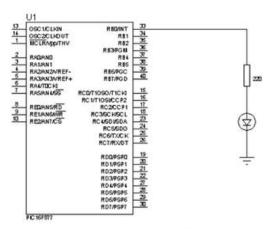


Figura 3.6 Circuito PB0

4. Escribir, comentar e indicar que hace el siguiente programa.

A continuación, se anexarán los comentarios del código.


```
processor 16f877
    include <pl6f877.inc>
valor1 EOU
              h'21'
                      :valor1=h'21'
              h'22'
                     ;valor2=h'22'
valor2 EQU
valor3 EQU
              h'23'
                     ;valor3=h'23
ctel EQU
              20h
                      ;cte1=20h
cte2
       EQU
              50h
                      ;cte2=50h
       EQU
                      ;cte3=60h
cte3
              60h
               0
       COTO
              INICIO
INICIO:
       BSF STATUS, RP0 ; RP0='1'
       BCF STATUS, RP1 ; RP1='0'
       MOVLW H'0'
                      ;W=00H
       MOVWF TRISB ;TRISB=00H
       BCF STATUS, RP0 ; RP0='0'
       CLRF
              PORTB ;Limpia el Port B
LOOP2:
       BSF PORTE, 0
                      ;Asigna 0 puerto B
       CALL RETARDO ;Llama a la subrutina de retardo
       BCF PORTE, 0
                      ;Limpia el puerto B
       CALL RETARDO ;Llama a función retardo
       GOTO LOOP2
                      ;Llama a subrutina LOOP2
```


```
RETARDO:
       MOVLW
               ctel
                       ;Asigna W=20H
               valor1 ;Asigna valor1=W
       MOVWE
TRES:
                       ;Asigna W=50H
       MOVWE
               valor2 ;Asigna valor2=W
DOS:
       MOVLW
               cte3
                       ;Asigna W=60H
       MOVWE
               valor3 ;Asigna valor3=W
UNO:
       DECFSZ valor3 ;Decementa valor3 -1
                       ;Si el resultado es diferente de 0 ir a uno
       COTO
               UNO
              valor2 ;Decremenar valor2 -1
       DECFSZ
                       ;Si el resultado es diferente de 0 ir a dos
       DECFSZ valor1 ;Decremenar valor1 -1
       GOTO TRES
                       ;Si el resultado es diferente de 0 ir a dos
       RETURN
```

Código 1: Ejercicio 1

5. Ensamblar y cargar el programa anterior en el microcontrolador; que es lo que puede visualizar.

Al cargar el archivo ensamblado y prender el simulador de Proteus genera el encendido y apagado del led a partir de la salida del puerto B. Por cada encendido y apagado existe un tiempo de retardo.

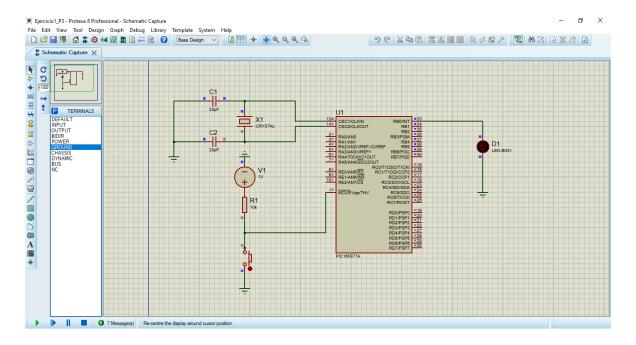

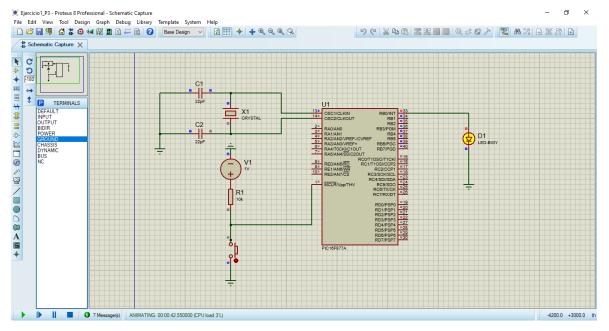

Simulación 1: Simulación del ejercicio 1 en Proteus

6. En el programa, modifique el valor de cte1 a 8h, ensamblar y programar; ¿Qué sucede y por qué?

Al cambiar el valor de la constante 1 genera que el tiempo de retardo que se genera en el encendido y apagado del LED es más rápido en comparación al archivo original. Esto se debe a la disminución del tiempo de la subrutina, con respecto a la cantidad de ciclos a realizar.

7. Modifique cte1 a 80h; ¿ensamblar y programar, existe algún cambió?

Con el aumento de la constante de 80H genera un aumento considerable en el retardo del encendido y apagado del LED. Existe un aumento en la cantidad de ciclos realizados.

8. Modificar el programa anterior, para que ahora se actualice el contenido de todos los bits del puerto B y se genere una rutina de retardo de un segundo. Este programa requiere de 8 salidas conectadas al puerto B, tal como se muestra en la figura.

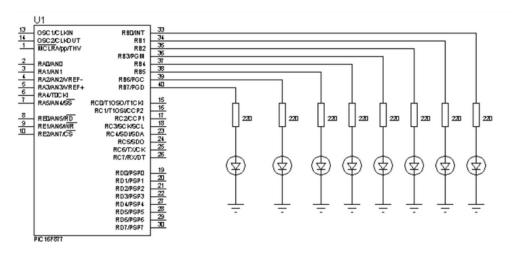


Figura 3.7 Conexión del sistema mínimo al módulo de 8 leds


Código:


```
processor 16f877
include <pl6f877.inc>
                  ;valor1=h'21'
valor1 equ h'21'
valor2 equ h'22'
                   ;valor2=h'22'
valor3 equ h'23'
                 ;valor3=h'23'
ctel equ 10h
                 ;ctel=20h
                 ;cte2=50h
cte2 equ 50h
cte3 equ 60h
                   ;cte3=60h
   ORG 0
   GOTO INICIO
   ORG 5
INICIO
   BSF STATUS, RPO
                     ;RP0='1'
                     ;RP1='0'
   BCF STATUS, RP1
                     ;W=00H
   MOVLW H'0'
                     ;TRISB=00H
   MOVWF TRISB
   BCF STATUS, RPO
                       ;RP0='0'
   CLRF PORTB
                       ;Limpia el port B
loop2
                      ;Asignar FF al puerto B
   MOVLW 0xFF
   MOVWF PORTB
                       ; W=PORTB
   CALL retardo
                      ;Llama a la subrutina de retardo
   CLRF PORTB
                      ;Limpia el puerto B
   CALL retardo
                      ;Llama a la subrutina de retardo
    GOTC loop2
                       ;llama a Loop2
retardo
   MOVLW ctel
                     ;W=20H
   MOVWF valor1
                      ;valor1=20H
```

```
tres
       MOVLW cte2
                       ;W=50H
       MOVWF valor2
                       ;valor2=50H
dos
       MOVLW cte3
                       :W=60h
       MOVWF valor3
                       ;valor3=60H
uno
       DECFSZ valor3
                       ;Decementa valor3 -1
                       ;Si el resultado es diferente de 0 ir a uno
       GOTC uno
       DECFSZ valor2
                       ;Decementa valor2 -1
       GOTO dos
                       ;Si el resultado es diferente de 0 ir a dos
       DECFSZ valor1 ;Decementa valor1 -1
       GOTO tres
                       ;Si el resultado es diferente de 0 ir a tres
       RETURN
       END
```

Código 2: Código de activación de todo el puerto B

Simulación Proteus:

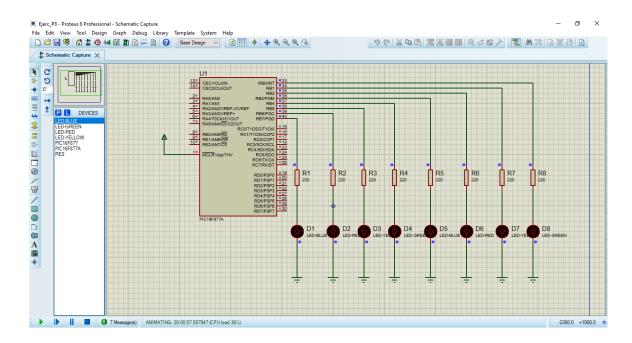

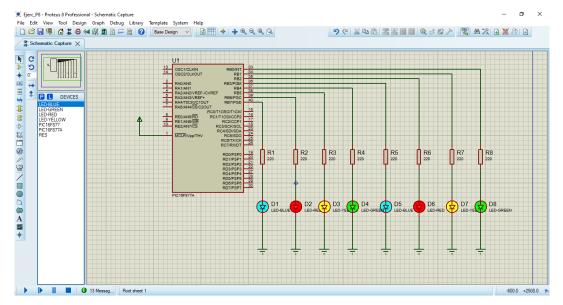

Simulación 2: Simulación de encendido y apagado de todo el puerto B

9. Realizar un programa que muestre la siguiente secuencia en el puerto B con retardos de 1/2 segundo.



El circuito empleado es el mismo que en el ejercicio anterior.

Código:

Para el manejo del problema se utilizó la función de recorrimiento para los valores del puerto b. Se revisa si se llega a recorrer por completo hasta que se active el bit de acarreo. Si este llega a activarse, se reinicia los valores del puerto B.

```
processor 16f877
  include <pl6f877.inc>
;AUX EQU h'20'
                              ; auxiliar para el recorrimiento

    valor1 EQU h'21'
    ;valor1=h'21'


    valor2 EQU h'22'
    ;valor2=h'22'


    valor3 EQU h'23'
    ;valor3=h'23'

ctel EQU 20h
                         ;ctel=20h
                          ;cte2=50h
cte2 EQU 50h
cte3 EQU 60h
                         ;cte3=60h
         ORG 0
                        ;Vector de RESET, origen de programa
         GOTC inicio
         ORG 5
inicio
         BSF STATUS, RPO
         bcf STATUS, RP1
         movlw h'0'
         clrf PORTB
                        ;Limpia los bits del PUERTO B
100p2
         MOVLW H'80' ; W <= 80H
         BCF STATUS, 0 ; CARRY <= '0'b
         MOVWF PORTE ; PORTB <= 80H
CICLO:
         CALL retardo
         RRF PORTE, F ; Rota a la derecha PORTB
         BTFSS STATUS, 0 ; skip si CARRY = '1'b
         GOTO CICLO
         GOTO loop2
retardo
                      ;W=20H
       movlw ctel
       movwf valor1
                          ;valor1=20H
       movwf cte2
       movwf valor2
                         ;valor2=50H
       movlw cte3
                        ;W=60h
       movwf valor3
                         ;valor3=60H
uno
       decfsz valor3
                         ;Decementa valor3 -1
                      ;Decementa valors -1
;Si el resultado es diferente de 0 ir a uno
       goto uno
       decfsz valor2
                         ;Decementa valor2 -1
       goto dos
                        ;Si el resultado es diferente de 0 ir a DOS
       decfsz valorl
                          ;Decementa valor1 -1
       goto tres
                        ;Si el resultado es diferente de 0 ir a tres
       return
       end
```

Código 3: Código de Recorrimiento

Simulación de Proteus:

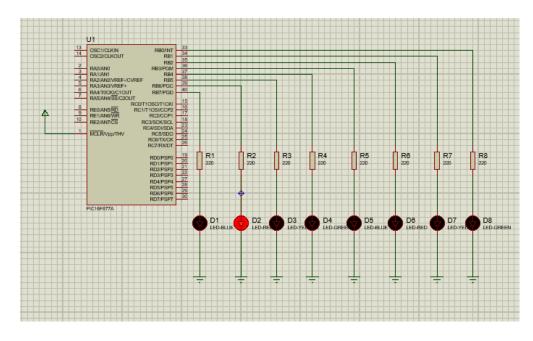

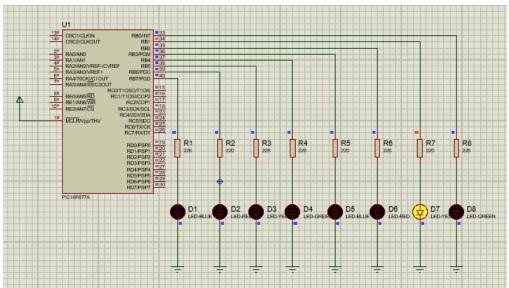


10. Realizar un programa que controle el funcionamiento de dos semáforos; cada estado tendrá una duración de 2 segundos.

Estado	Salida
1	V1, R2
2	A1, R2
3	R1, V1
4	R1, A2

NOTA: El estado 3 en la segunda posición no debería ser V1 sino V2 debido a que el semáforo 1 no puede tener dos condiciones al mismo tiempo



Diagrama de flujo del programa:

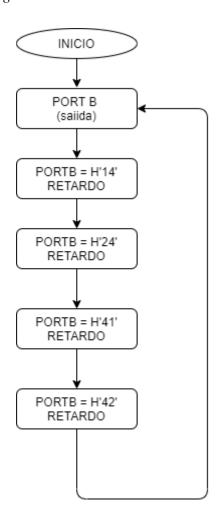



Código del ejercicio:


```
processor 16f877
   include <pl6f877.inc>
   valor1 egu h'21'
   valor2 equ h'22'
    valor3 equ h'23'
   ctel equ 90h
   cte2 equ 90h
    cte3 equ 0A0h
          org 0
          goto inicio
          org 5
    inicio bsf STATUS, RPO
          bcf STATUS, RP1 ; Cambio a Banco
          movlw h'0'
          movwf TRISB
          bcf STATUS, RPO
          clrf PORTE
    loop2
       movlw h'14' ;Estado 1 Verde 1 Rojo 2
       MOVWE PORTE
       call retardo
       movlw h'24' ;Estado 2 Amarillo 1 Rojo 2
       MOVWE PORTE
       call retardo
       movlw h'41' ;Estado 3 Rojo 1 Verde2
       MOVWF PORTE
       call retardo
       movlw h'42'; Estado 4 Rojo 1 Amarillo 2
       MOVWE PORTE
       call retardo
    goto loop2
retardo
                           ;W=20H
       movlw ctel
                            ;valor1=20H
        movwf valor1
        movwf cte2
                            ;W=50H
        movwf valor2
                            ;valor2=50H
dos
                           ;W=60h
        movlw cte3
        movwf valor3
                           ;valor3=60H
uno
        decfsz valor3
                           ;Decementa valor3 -1
                            ;Si el resultado es diferente de 0 ir a uno
        goto uno
        decfsz valor2
                            ;Decementa valor2 -1
                            ;Si el resultado es diferente de 0 ir a DOS
        goto dos
                            ;Decementa valor1 -1
        decfsz valorl
                            ;Si el resultado es diferente de 0 ir a tres
        goto tres
        return
        end
```


Código 4: Ejercicio del semáforo

Evidencia empleando Proteus:

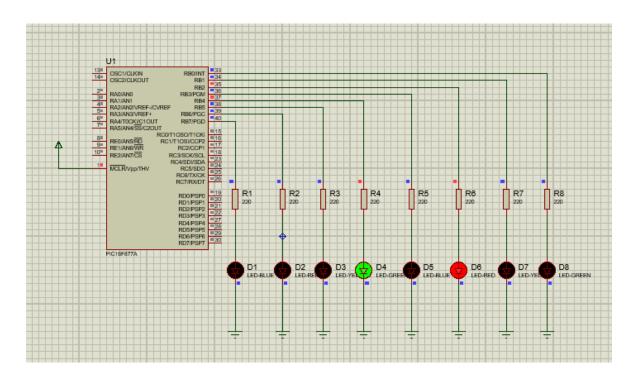

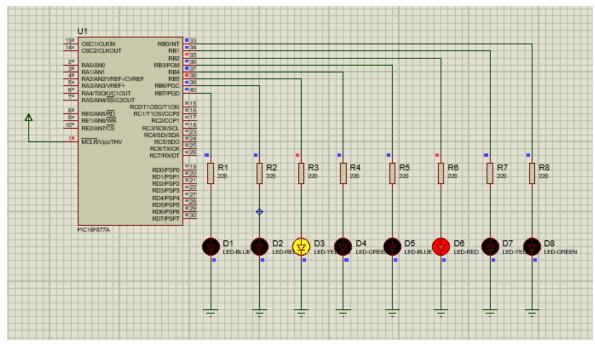

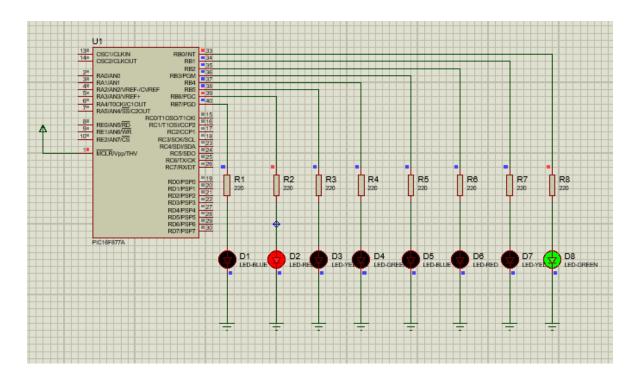

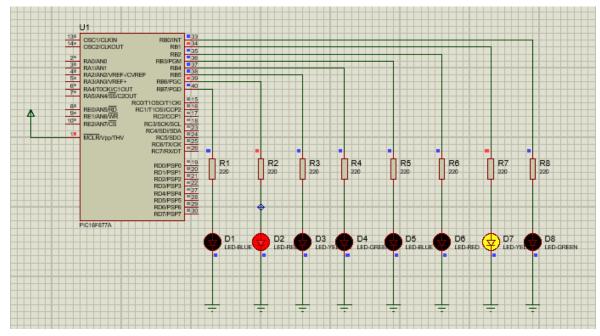

Simulación 3: Estados del Semáforo

Conclusiones

Alfonso Murrieta Villegas

En la presente práctica aprendimos a relacionar esquemas o diagramas de sistemas mínimos de microcontroladores a través de un software de comunicación, además y como parte práctica realizamos diversos programas con la finalidad de utilizar los puertos de salida del microcontrolador en una modalidad de salida.

Por último, realizamos simulaciones mediante Proteus con la finalidad de representar nuestros programas mediante hardware que nos hiciera explícitos nuestros resultados además de ejecutar programas en tiempo real

Joaquín Valdespino Mendieta

En esta práctica pudimos interpretar los diagramas o esquemáticos de los sistemas de microcontrolador, así como el software dedicado, por otro lado, se logró observar e implementar la lógica detrás de los programas que utilizan componentes o puertos de salida todo esto mediante simulaciones de Proteus, que nos dan un paso para implementarlo en físico, retomando así la programación a bajo nivel de estos dispositivos.

Sergio Gabriel Reza Chavarría

En la práctica se pudo aterrizar los conceptos vistos en la parte de programación en el simulador de Proteus. Esto permite a los alumnos en la creación de componentes ya programados para, en un futuro, poder implementarlos en físico.

Además, se pudieron revisar los esquemáticos de los componentes para darnos una idea de cómo se manejarían en formato físico.